
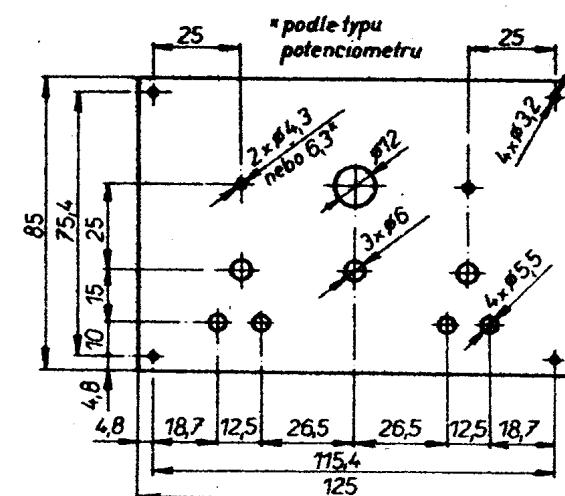



Obr. 7. Zapojení modulu stabilizovaného zdroje M12

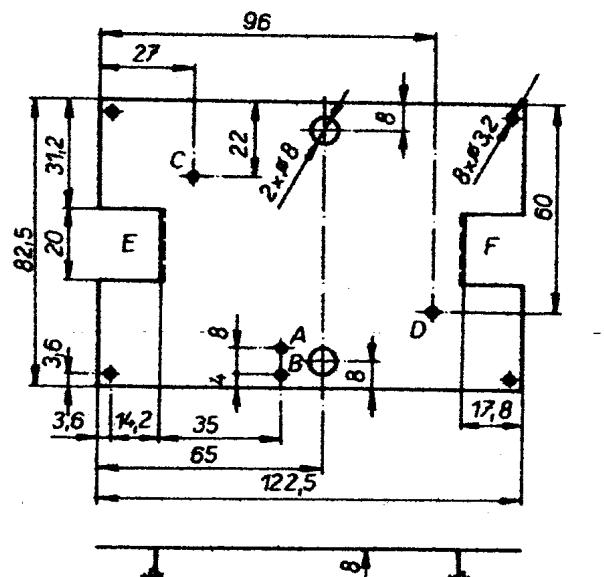


Obr. 8. Štítek modulu M12



Obr. 9. Zadní panel modulu M12 slouží jako chladič integrovaných obvodů, držák transformátoru a úchytky síťové šnůry. IO jsou upevněny izolovaně

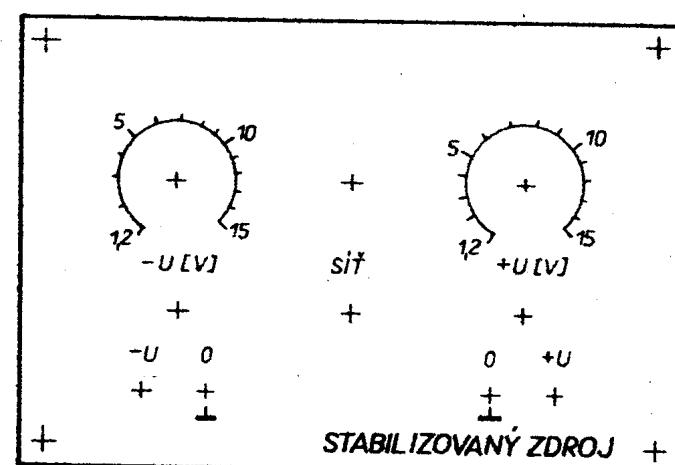


Obr. 10. Příklad popisu štítku M12

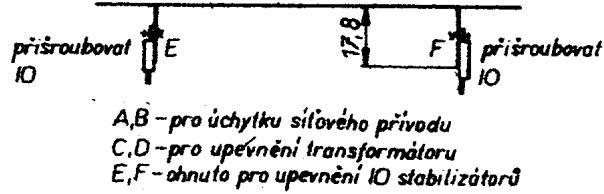

A,B - pro úchytku síťového přívodu
C,D - pro upěvnení transformátoru
E,F - ohnuto pro upěvnení IO stabilizátoru

omezením stabilizátoru, jednak velkým vnitřním odporem zdroje se zvonkovým transformátorem a zdvojovačem napětí.

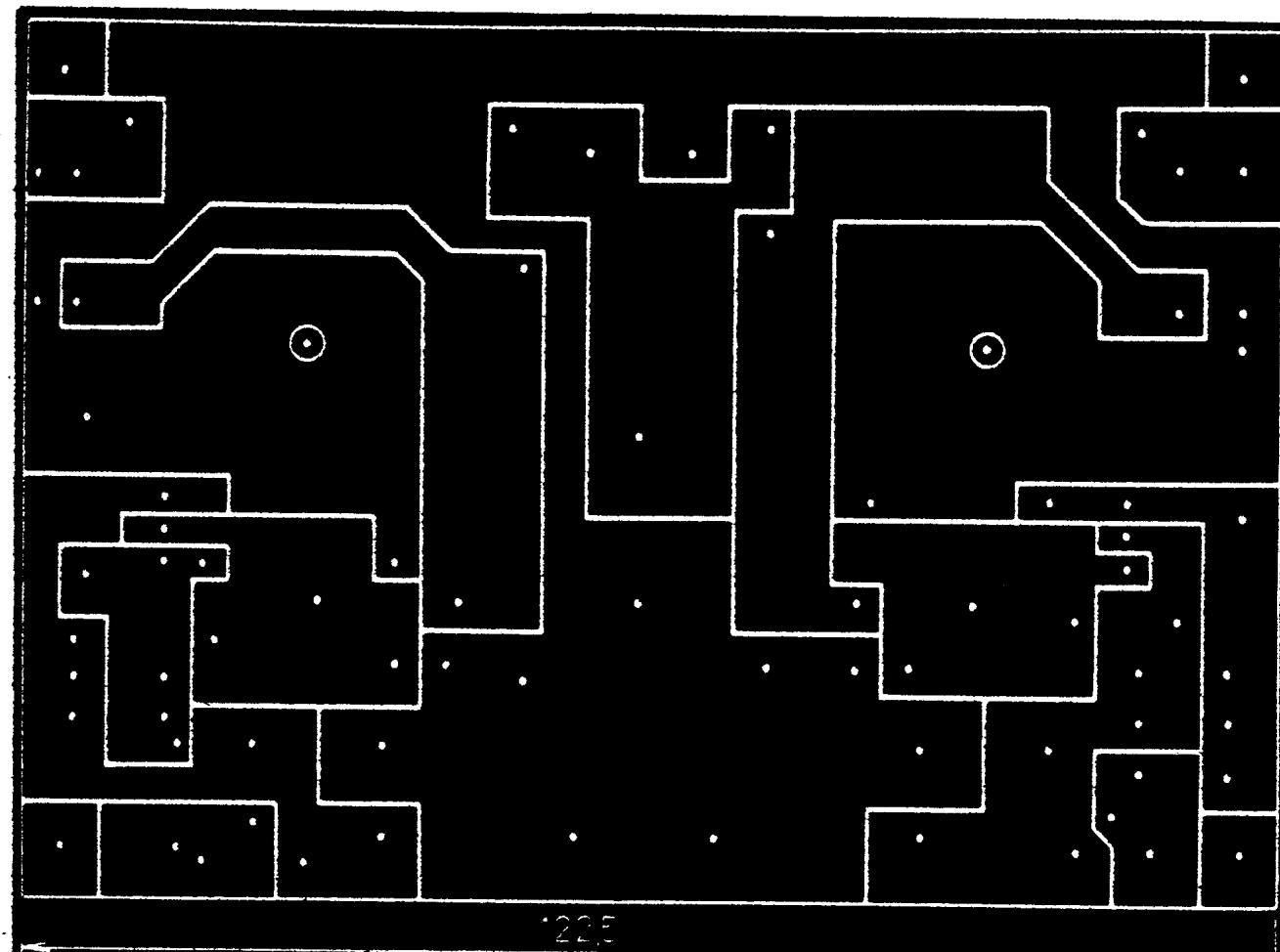Indikace odebíraného proudu byla vyřešena zapojením žárovek 7 V/0,3 A do přívodu od usměrňovače ke stabilizátoru. Na žárovce




Obr. 11. Deska s plošnými spoji V37 modulu M12. provedení spoje s dělicími čarami a přímkovými izolačními mezerami umožní využít technologii výroby spoje vyříznutím nebo vyškrábnutím (úlomkem pilky na železo). Pro nenáročný výrobek, jakým je ss zdroj, tento postup výroby spoje vyhoví a je rychlejší.

Ize rozeznat proud větší než 50 mA. Na překročení povoleného proudu upozorní žárovka intenzivním svitem, případně při delším zkratu může působit jako pojistka. Nepožadujeme-li výraznou indikaci přetížení, lze žárovky Ž1 a Ž2 vynechat. Třetí žárovka, zapojená paralelně k vinutí transformátoru, indikuje zapnutí zdroje a ukazuje zmenšeným svitem pokles napětí na transformátoru při přetížení zdroje. Potenciometry P1 a P2 mohou být různých typů, lineární, s odporem 1 až 1,5 kΩ. S většími typy (TP 280b) je obvykle nastavení výstupního napětí lépe reprodukovatelné. Odporu potenciometru přizpůsobíme podle vztahu (1) odpory rezistorů R2 a R4. Rezistory R3, R5 a trimry P3, P4 jsou určeny ke změně odporů R2 a R4 pro požadovaný rozsah výstupního napětí. Při individuální kresbě stupnice (případně výběru R2 a R4) mohou být vynechány.

Konstrukce

Modul M12 má konstrukci popsou v AR B6/84. Obr. 8 ukazuje výkres štítku modulu. Zadní kovová stěna (obr. 9) slouží současně jako držák transformátoru a chladič integrovaných obvodů. Obr. 10 ukazuje příklad popisu štítku. Na obr. 11 je deska s plošnými spoji a na obr. 12 rozložení součástek. K seřízení zdroje stačí nastavit nejvyšší požadované výstupní napětí a nakreslit stupnici napětí na štítku. Doporučený typ písma pro popis štítku je Propisot č. 291, Universal grotesk úzký tučný 3,5 mm.

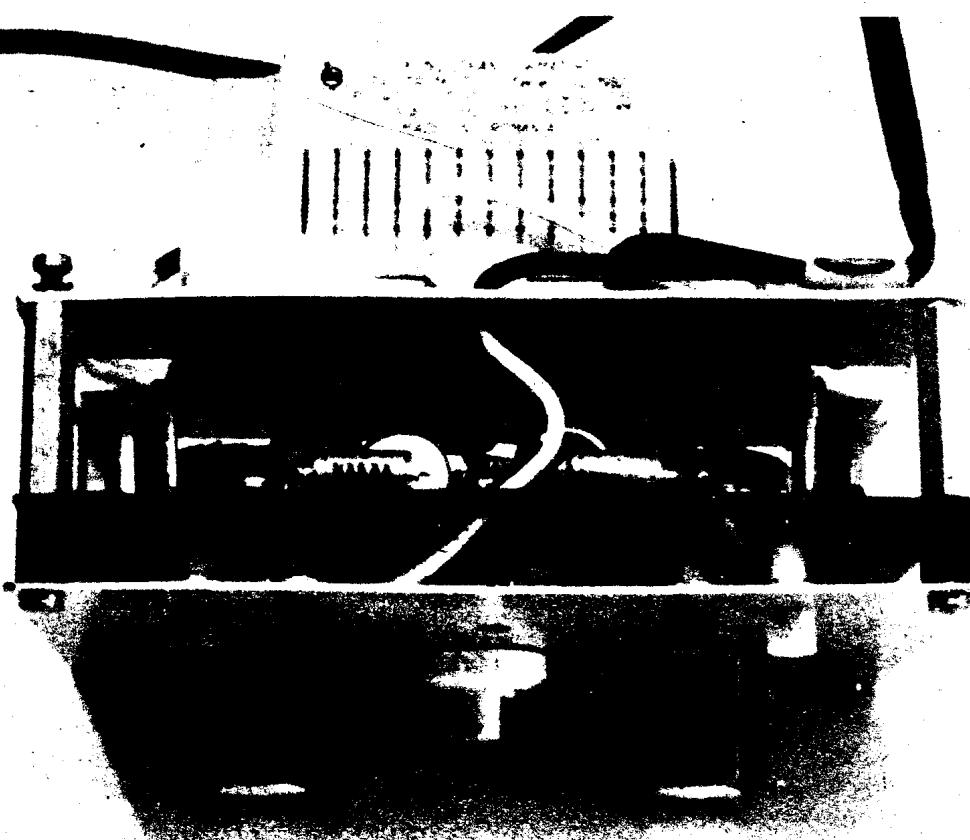

Obr. 13. Pohled zdola do hotového přístroje

Základní technické údaje

Technické údaje jsou ovlivněny použitým transformátorem.

Výstupní napětí min.: $\leq 1,3$ V.

Výstupní napětí max.: ≥ 15 V.

Max. proud — závisí na napětí a zatížení druhé větve zdroje:

Max. proud > 50 mA pro oba zdroje a $U_o = 15$ V;

Max. proud > 90 mA oba pro jeden zdroj a $U_o = 15$ V;

Max. proud > 90 mA pro oba zdroje a $U_o = 10$ V;

Max. proud > 150 mA pro jeden zdroj a $U = 5$ V.

Min. indikovaný proud: 50 až 60 mA.


Zkratový proud: 300 až 400 mA.

Literatura

[1] Integrované řiditelné regulátory napětí RFT z NDR. ST 3/86, s. 107.

[2] Mikroelektronické informace RFT: B3170V, B3171V, B3370V, B3371V.

Seznam součástek

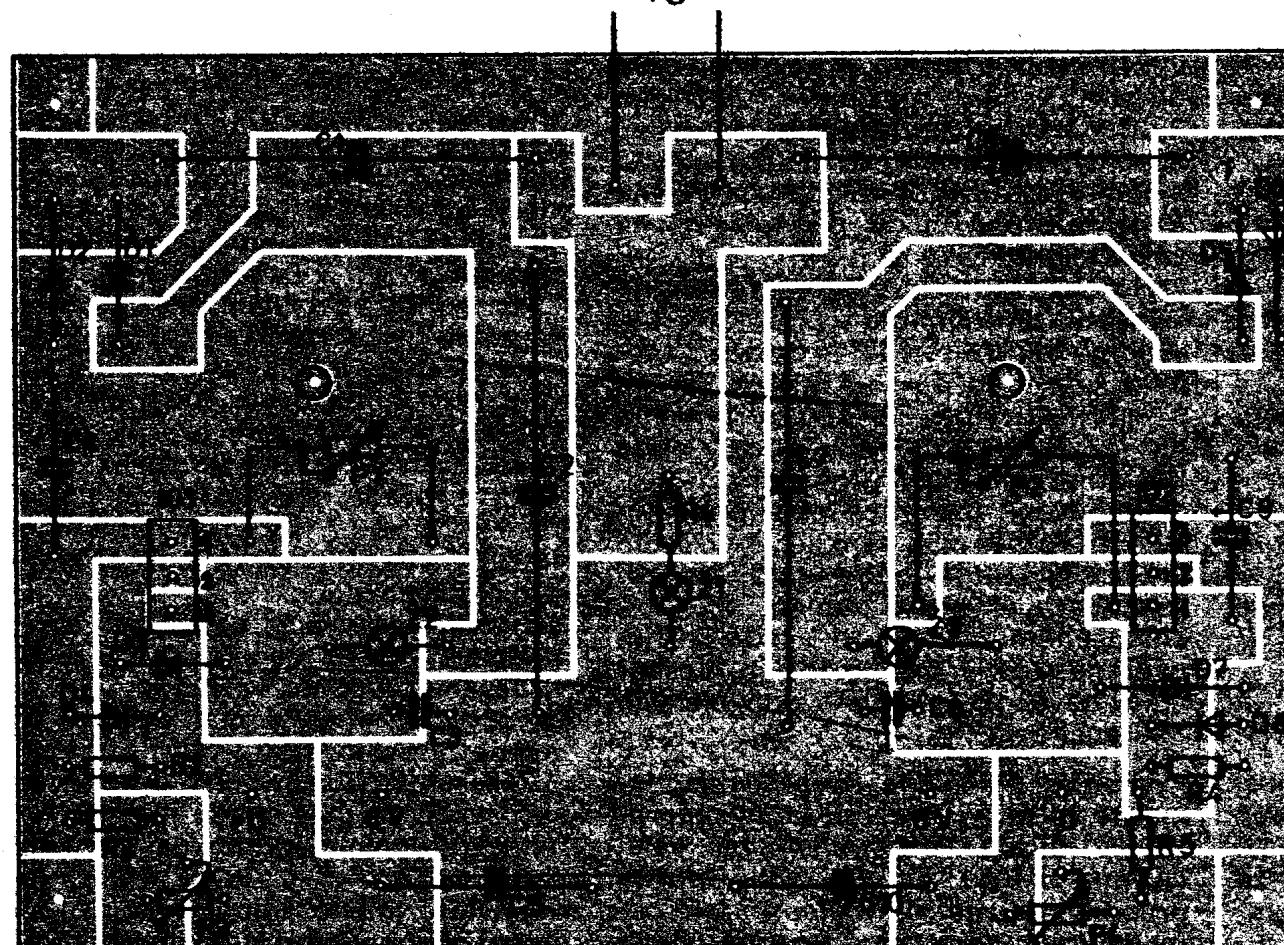

Tr	zvonkový transformátor (TR 16-0)
D1, D2, D5,	dioda, např. KY130/150
D6	
D3, D4,	dioda, např. KY130/80
D7, D8	integrovaný stabilizátor B3170 (NDR)
IO1	integrovaný stabilizátor B3370 (NDR)
IO2	
P1, P2	potenciometr, 1 až 1,5 kΩ, lin. např. TP 280a
R2, R3, R4,	viz text
R5, P3, P4,	
C1, C6	500 µF/35 V, TE986
C2, C7	200 µF/70 V, TE988
C3, C8	0,1 µF, TK 750
C4, C9	20 µF/15 V, TE 984
C5, C10	10 µF/35 V, TE 986
Ž1	žárovka 12 V/0,1 A
Ž2, Ž3	žárovka 6,3 V/0,3 A
miniaturní zdiřka	
6AF 280 30	4 kusy
přístrojový knoflík	
např. WF 243.15,	2 ks

Obr. 12. Rozložení součástek na desce V37 modulu M12.