

místění a velikost děr závisí na druhu použitých průchodek.

Na obr. 4 je též naznačeno rozmístění jednotlivých výstupů při pohledu ze strany součástek. Tyto vývody není nutno dodržet, lze je umístit podle individuální potřeby. Ovšem v každém případě musí být zachováno umístění průchodek pro vstupní vf signál. Průchodek musí být konstruován jako vysokofrekvenční (musí být z materiálu s malými vf ztrátami a nesmí mít velkou kapacitu).

### Zhotovení cívek

Vinutí	$\varnothing$ drátu [mm]	Počet závitů	Způsob vinutí
$L_1$	0,2	2 × 1	—
$L_2$	0,5	8	levotočivé
$L_3$	0,2	1,5	—
$L'_3$	0,2	1	—
$L_4$	0,5	6,5	pravotočivé
$L'_4$	0,5	1,5	pravotočivé
$L_5$	0,5	8	pravotočivé
$L'_5$	0,5	2	levotočivé samonosné na $\varnothing$ 3 mm
$L_6$	0,3	16	levotočivé
$L_7$	0,5	2,5	levotočivé
$L'_7$	0,5	4,5	levotočivé
$L_8$	0,5	0,5	smyčka z drátu délky 17 mm


Vinutí pravotočivé má stejný smysl jako závity běžného šroubu s pravým závitem, tj. při otáčení doprava se závity jakoby zašroubovávají do pomyslné maticy. Vinutí levotočivé znamená ten směr vinutí, při němž se závity při otáčení cívky doprava jakoby z pomyslné maticice vyšroubovávají.

### Přizpůsobení k mezifrekvenčnímu zesilovači

Jak již bylo řečeno, jednotka VKV byla konstruována jako samostatný díl bez mezifrekvenčního zesilovače. Vzhledem k tomu, že v jednotce je zabudována pouze část mezifrekvenční pásmové propusti, je nutno na vstupu následujícího mf zesilovače použít vhodný obvod. Základní zapojení tohoto obvodu, přizpůsobeného pro mf zesilovač se vstupním impedancí  $75 \Omega$ , je na obr. 6.

Cívka  $L_9$  je jak cívkou vazební, tak i napájecí tlumivkou pro kolektor směsovacího tranzistoru.

Cívka	Průměr drátu [mm]	Počet závitů	Směr vinutí
$L_9$	0,3	8	levotočivé samonosné na průměru 3 mm
$L_{10}$	0,3	16	levotočivé na kostičce s vnějším průměrem 5 mm; dodádováno feritovým jádrem M4 × 0,5 mm z materiálu N 05

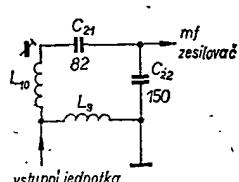

Obr. 6. Přizpůsobovací obvod

Za výchozí uspořádání pro ladění můžeme předpokládat, že cívka  $L_9$  je roztažena na délku asi 4 mm. Při nastavování jednotky je pak nutno roztahováním závitu cívky dosáhnout kritické vazby u tohoto mf transformátoru. Tím zaručíme i při odlišné vstupní impenzanici následujícího mf zesilovače optimální výkonové přizpůsobení.

Pozor! Při konstrukci zařízení je nutno dbát na to, aby jak zemní konec vazební cívky  $L_9$ , tak i zemní konec kondenzátoru  $C_{22}$  byly uzemněny přímo na kryt jednotky VKV! Budou-li přívody těchto součástek dlouhé (delší než např. 10 mm) bude mít jednotka VKV malé zesílení a špatnou citlivost.

### Nastavovací předpis

Správně lze jednotku VKV nastavit jen tehdy, bude-li správně nastaven mezifrekvenční zesilovač, k němuž ji připojujeme. To znamená, bude-li jeho střední kmitočet přesně na 10,7 MHz a probíhá-li křivka  $S$  v okolí středního kmitočtu symetricky s maximálním potlačením parazitní amplitudové modulace ve středu pásmu. Důležitým požadavkem je dále naprostá symetrie vstupní křivky kmitočtového demodulátoru (oba vrcholy jsou od středu pásmu stejně vzdáleny a strmost křivky na sestupných částech je pro obě strany stejná). Velmi snadno to zkontrolujeme tak, že na měřicím generátoru nastavíme malý zdvih a pozvolna proladujeme od kmitočtu asi 10 MHz až do kmitočtu asi 11,4 MHz. Přitom sledujeme nf výstupní napětí – to musí být nejprve nulové; od určitého kmitočtu se počne zvětšovat, dosáhne maxima (jehož úroveň si zaznamenáme), a opět se zmenší na nulu výstupního nf napětí. Zde si zaznamenáme kmitočet.

Mezifrekvenční kmitočet dále zvyšujeme. Do určitého okamžiku se současně zvětšuje i výstupní nf napětí, pak se ustálí a v určitém kmitočtovém pásmu musí být výstupní napětí konstantní (lineární část přenosové křivky demodulátoru) a pak opět klesá na nulu. Máme-li možnost současně modulovat budící signál z generátoru jak kmitočtové (se zdvihem asi 10 kHz), tak amplitudové (modulace asi 30 %), musí být uprostřed lineární oblasti výstupního nf napětí dosaženo maximálního potlačení amplitudové modulace.

Při dalším zvyšování kmitočtu generátoru se nf napětí opět zvětšuje a podle požadavku na symetrii má dosáhnout stejně velikosti jako byla velikost výstupního nf napětí při vrcholu na nižším mf kmitočtu. Při dalším zvyšování kmitočtu se nf napětí opět pozvolna zmenší až na nulu.

Ze zaznamenaných kmitočtů maxim a minim nf výstupního napětí a současně jejich srovnáním můžeme usuzovat na symetrii přenosové křivky demodulátoru včetně mf zesilovače.

Jsou-li splněny požadavky na symetrii a dodádování jádra jsou zajištěna, můžeme mf zesilovač připojit k nastavované jednotce VKV. Protože mf zesilovač byl konstruován pouze s primárním obvodem první pásmové propusti, musíme mezi tento zesilovač a jednotku VKV zařadit vhodný přizpůsobovací člen (obr. 6 – cívky  $L_9$ ,  $L_{10}$ , kondenzátory  $C_{21}$  a  $C_{22}$ ). U mf zesilovače konstruovaného přímo pro tento typ jednotky VKV je sekundární obvod první pásmové propusti již vestavěn na vstupu tohoto zesilovače.

Pro zjednodušení nastavovacího předpisu budeme předpokládat, že tranzis-

tory jednotky VKV protékají požadované stejnosměrné proudy, jejichž velikost si můžeme ověřit měřením napětí na emitorových odporech. Napětí jsou vyznačena na celkovém schématu jednotky VKV. Souhlasí-li uvedené a naměřené údaje a kmitá-li oscilátor, můžeme přistoupit k vlastnímu nastavování. Pro úplnost si ještě uvedeme, jak zjistíme, zda oscilátor kmitá. Nejlépe je, když oscilační napětí změříme elektronkovým vf voltmetrelem na emitoru oscilačního tranzistoru; naměřené napětí má být v rozmezí 80 až asi 150 mV. Nemáme-li k dispozici potřebný vf voltmetr, můžeme činnost oscilátoru zjistit měřením proudu tranzistoru oscilátoru v běžném stavu (za oscilaci) a při zatlumení rezonančního obvodu. Obvod snadno zatlumíme tak, že na živý konec laděného obvodu přiložíme nahřevný prst – oscilátor „vysadí“. Proud tranzistoru oscilátoru se musí zřetelně v celém ladícím rozsahu měnit. V žádném případě není vhodné „vyzavazovat“ oscilátor zkratováním rezonančního obvodu, neboť pak může v určitém případě „přeskocit“ kmitočet oscilátoru na jiný, vyšší, daný poměrem  $LC$  zkratovaného závitu a ladícího kondenzátoru.

Výstupní napětí z vf generátoru připojíme přes oddělovací kondenzátor asi 10 nF přímo na emitor směšovacího tranzistoru. Kmitočet nastavíme na 10,7 MHz a měříme vf napětí na primárním obvodu první pásmové propusti. Při nastavování musí již být, jak již bylo řečeno, připojena jednotka VKV k pracujícímu mf zesilovači.

Nejdříve rozladíme sekundární obvod pásmové propusti a primární dodádime tak, aby ručka voltmetu měla maximální výchylku. Zaznamenáme výchylku vf voltmetu a pomalu dodařujeme sekundární obvod pásmové propusti. Přesné naladění na kmitočet vf generátoru poznáme tím, že výchylka vf voltmetu je v tomto okamžiku minimální; ladíme tedy na minimální výchylku vf voltmetu.

Při správném činiteli vazby první pásmové propusti se musí napětí zmenšit právě na polovinu původní zaznamenané výchylky. Rozladění sekundárního obvodu můžeme kontrolovat též jeho zkratováním (dovolí-li to napájecí obvod), nebo rozladěním připojením paralelního kondenzátoru asi 1 nF.

Změní-li se (zyštěli se) napětí jinak, než na jednu polovinu, znamená to, že součinitel vazby pásmové propusti je menší nebo větší než kritický ( $kQ = 1$ ). Je-li vazba menší než požadovaná, zvětšíme součinitel vazby stlačováním závitu cívky  $L_9$ . Větší součinitel vazby zmenšíme roztahováním závitu vazební cívky  $L_9$ . Jak při stlačení závitu, tak i při jejich roztažení musíme opět celý měřicí postup opakovat. To znamená, že musíme opět zkratovat nebo rozlatit sekundární cívku, primární cívku nalaďit na maximální výchylku a po dodaření sekundární cívky kontrolovat, jak se zmenšilo napětí.

Z uvedeného je patrné, že musíme velmi pečlivě konstrukčně zajistit závit cívky  $L_9$  proti jakémukoli mechanickému posuvu. V opačném případě může být nastavení jednotky VKV nestabilní, příp. může být jednotka mikrofonní.

Nastavíme-li vazbu, můžeme přistoupit k další operaci. Odpojíme vf voltmetr a připojíme na výstup z kmitočtového demodulátoru nízkofrekvenční voltmetr. Vstupní vf napětí (10,7 MHz) nastavíme tak, aby (v žádném případě)