

# Jednotka VKV třídy Hi-Fi s velkou přeladitelností

Ladislav Kryška

Odmyslíme-li si výjimky, dané geografickou polohou některých oblastí ČSSR, musíme příjem stereofonních signálů na většině našeho území označit jako dálkový příjem. Proto bude konstrukce jednotky VKV pro stereofonní tuner vždy náročnější, než konstrukce vstupního dílu přijímače, určeného k místnímu příjmu. Přitom nejdé ani tak o mezní citlivost vstupního dílu a celého přijímače, jako o jejich schopnost potlačit nežádoucí křížovou modulaci a intermodulaci, která se při poslechu stereofonních signálů projevuje např. tím, že se do signálu slabé přijímané stanice misí program místního televizního vysílače (nebo jiného silného vysílače).

Z uvedených důvodů byla proto na základě koncepčních úvah ve [1], [2], [3] navržena a realizována dále popsaná vstupní jednotka pro příjem rozhlasu na VKV.

## Technické údaje

Kmitočtový rozsah:	65,5 až 104 MHz
Počet tranzistorů:	3
Počet diod:	4 varikapy, 2 křemíkové diody, germaniová dioda.
Počet laděných obvodů:	4 + 1.
Napájecí napětí:	9 V.
Odběr proudu ze zdroje:	asi 4,5 mA.
Vstupní impedance:	75 Ω nesoum., 300 Ω soum.
Výstupní impedance:	75 Ω.
Ladicí napětí:	asi -3 až -28 V.
Sladovací body:	69 až 96 MHz.
Naměřené parametry (kmitočtový zdvih pro pásmo 88 až 104 MHz byl 22,5 kHz, pro pásmo 65,5 až 73 MHz 15 kHz, 75 Ω nesoum.):	

Kmitočet	Citlivost (s/g = = 26 dB)	Potlač. mf + (mf/2)	Potlačení zrc. a mf
100 MHz	1,3 μV	79 dB	78 dB <100 dB
90 MHz	1,5 μV	82 dB	81 dB <100 dB
72 MHz	2,2 μV	90 dB	97 dB 80 dB
66 MHz	2,5 μV	95 dB	97 dB 74 dB

Šumové číslo: na kmitočtu 96 MHz 5 kT<sub>0</sub>, na kmitočtu 69 MHz 7 kT<sub>0</sub>.

## Zapojení jednotky VKV

Zapojení popisované vstupní jednotky je na obr. 1. Vf napětí z antény je přiváděno na symetrický vstupní cívku L<sub>1</sub>. Vstupní laděný obvod je tvořen cívou L<sub>2</sub>, trimrem C<sub>2</sub> a ladícím variokapem D<sub>1</sub>. Stejnosměrné ladící napětí je odděleno vazebním kondenzátorem C<sub>1</sub>. Navázání na emitor a bázi tranzistoru v mezielektrodotové uzemnění zapojení je vazební cívka L<sub>3</sub>, L'<sub>3</sub>.

V kolektoru T<sub>1</sub> je odpor R<sub>4</sub>, zmenšující náchylosť zapojení ke kmitání a omezující zesílení signálů velmi vysokých kmitočtů v oblasti asi 1 000 MHz, vytvářených parazitními laděnými obvody na přívodech k tranzistoru.

Mezi vstupní předzesilovač a směšovač je zařazena průběžně laděná pásmová propust, tvořená indukčnostmi L<sub>4</sub>, L'<sub>4</sub> a L<sub>5</sub>, L'<sub>5</sub>, varikapy D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub> a trimry C<sub>7</sub>, C<sub>10</sub>. Výstupní napětí je na

emitor směšovače navázáno kondenzátorem C<sub>11</sub> (z vazebního vinutí L'<sub>5</sub>).

Tranzistor oscilátoru T<sub>3</sub> pracuje v zapojení se společnou bází a zpětnou vazbu vzniká na kondenzátoru C<sub>18</sub>, zapojeném mezi kolektor a emitor. Diody D<sub>5</sub> a D<sub>6</sub> teplotně kompenzují napájecí napětí tranzistoru.

Výstupní napětí oscilátoru se odebírá z vazební cívky L<sub>8</sub> a vede přes kondenzátor C<sub>19</sub> na bázi tranzistoru směšovače.

Směšovací tranzistor T<sub>2</sub> pracuje pro vstupní kmitočet v zapojení se společnou bází a pro oscilační kmitočet v zapojení se společným emitorcem. Protože oba zdroje mají malou impedanci, není zapotřebí směšovací stupeň neutralizovat. V kolektoru směšovače je zapojena část výstupního mezifrekvenčního článku II.


Paralelně mezi kolektor T<sub>2</sub> a zem je zapojena omecovací dioda D<sub>7</sub> (pro signál mf kmitočtu).

Napájecí napětí pro obvody bázi tranzistoru T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub> je vytvářeno dělením napětí R<sub>10</sub> a R<sub>11</sub>.
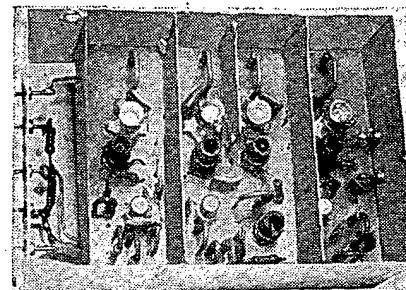
## Elektrické součástky

Všechny elektrické součástky jsou uvedeny v rozpisce. K odporům není třeba zvláštních poznámek, snad jen to, že není vhodné (z prostorových důvodů a vzhledem k nebezpečí vzniku parazitních vazeb) používat jiné typy, než předepsané miniaturní.

Pokud jde o kondenzátory, jsou použity (kromě trimru) miniaturní kondenzátory poduškového, nebo terčíkového tvaru. Nejvýhodnější je používat kondenzátory předepsaných typů, předem



**Výbrali jsme A\***  
**na obálku AR**


změřené, které zaručují i stejnorodost parametrů jednotky VKV.

Cívky použité v jednotce VKV lze rozdělit na dva druhy: samonosné a vnitřné na cívková těleska, dodávané feritovými jádry. Průměr tělesek je 5 mm (vnější), vnitřní závit je M4 × 0,5 mm. Doladovací jádra vysokofrekvenčních obvodů jsou z materiálu N 01, cívka mezifrekvenčního obvodu se dodává feritovým jádrem z materiálu N 05.

Samonosné cívky se vinou lakovaným drátem předepsaného průměru na pomocný trn. Pro dodržení předepsaných indukčností cívek musíme dodržet předepsané průměry. Jako pomocné navíjecí trny můžeme použít části vrtáků, na nichž není rezná šroubovice. Průměr použitých trnů musí být asi o 0,3 až 0,5 mm menší, než je předepsaný vnější průměr cívek. Délky vývodů mohou být dlouhé maximálně asi 2 až 3 mm.

Největší nároky jsou kladený na vstupní cívku. Proto kromě údajů o závitech je na obr. 2 provedení cívky. Protože ani v obrázku nemohou být zachyceny všechny podrobnosti, uvedeme si ještě postup navíjení slovně.

Na cívkové tělesko navineme v předepsané vzdálenosti od paty cívky (1 mm) vinutí L<sub>3</sub> a L'<sub>3</sub>. Toto vinutí zajistíme ovázáním nití a zaklápnutím (nejlépe vcelém voskem). Potom si připravíme cívku L<sub>2</sub>, a to jako samonosnou, vinutou na pomocném trnu o průměru asi 4,6 až 4,8 mm. Tuto cívku, s poněkud větším počtem závitů (asi o 0,5 až 1 z),

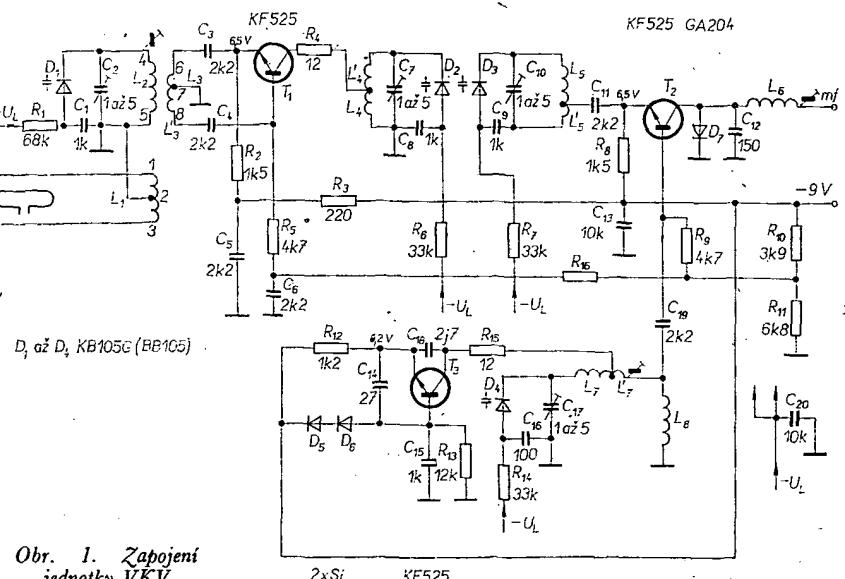

Obr. 1. Zapojení jednotky VKV